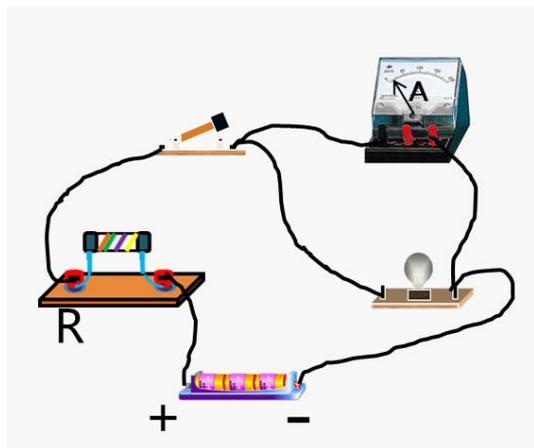



电流与电流表的相关考点（讲义）CW227



例 1、下面的电路中，连接是否正确，如果不正确，请改正。




电流表不能和用电器并联

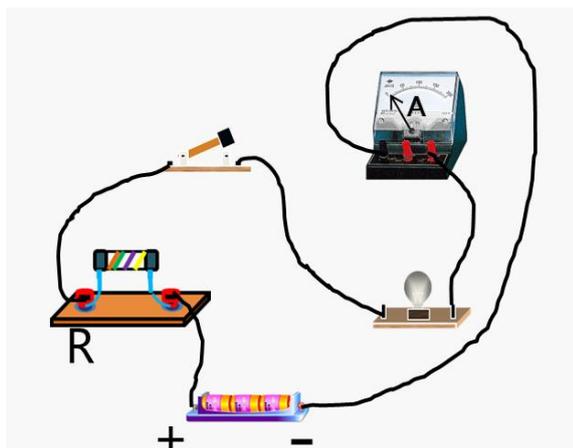

听课笔记

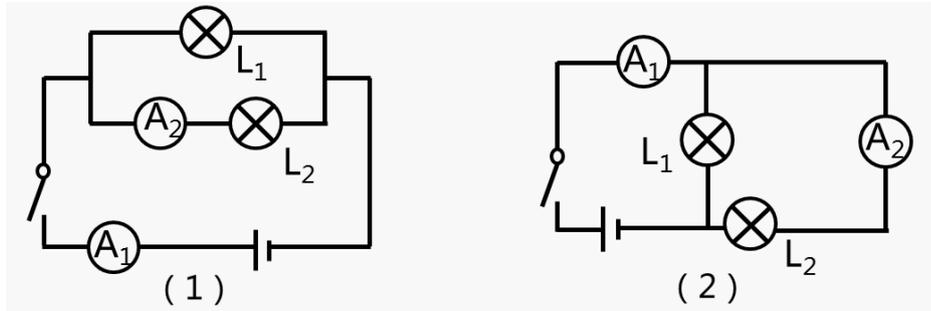例 2、 如图 (1) 所示的电路中, 电流表 A_1 测的是_____电流, A_2 测的是_____的电流;
如图(2)所示的电路中, 电流表 A_1 测的是_____电流, A_2 测的是_____的电流。



例 3、 30 秒内通过导体横截面的电量是 18 库, 则通过导体的电流为_____安