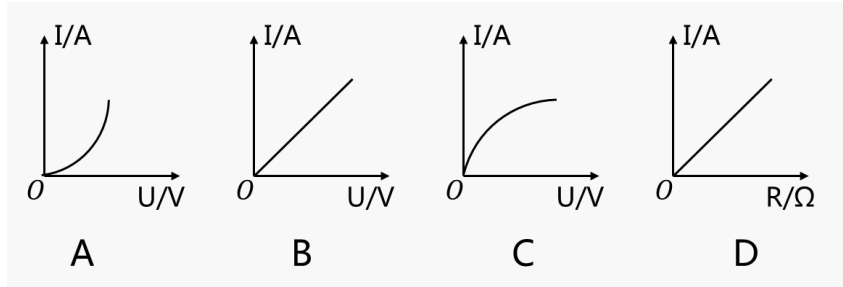


目录：初三物理 (全一册) > 第十七章 > 电阻上的电流跟两端电压的关系


探究电流和电压、电阻的关系 (讲义)

例 1、下列图像中对“电阻一定时, 电流与电压成正比”描述正确的是 ()



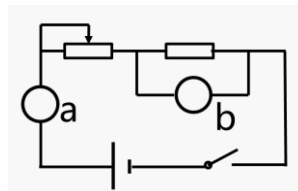例 2、下图是探究电流、电压、电阻关系的电路, 电路中 a、b 两电表分别为 ()

- A、a 为电压表, b 为电流表
- B、a 为电流表, b 为电压表
- C、a、b 都是电压表
- D、a、b 都是电流表



用手机扫码 看完整视频解答

听课笔记