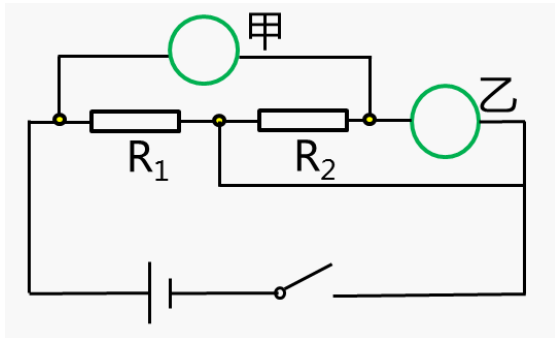



目录：初三物理 (全一册) > 第十七章 > 电阻上的电流跟两端电压的关系

## 判断电流表与电压表技巧 (讲义)


**例 1**、下图中，电路连接无误，电表均有示数，请判定甲、乙是电流表还是电压表



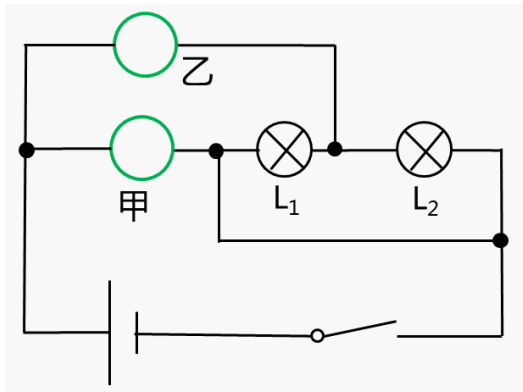**例 2**、下图中，电路连接无误，闭合开关，电表均有示数，请判定甲、乙是电流表还是电压表。



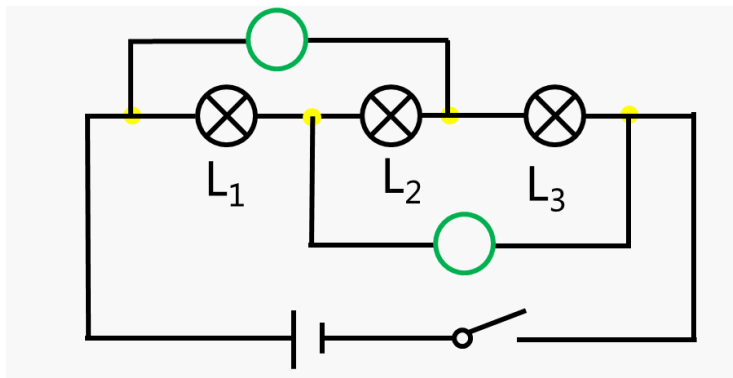**例 3**、下图中，电路连接无误，闭合开关，电表均有示数，请判定各表分别是电流表还是电压表。



用手机扫码 看完整视频解答

听课笔记