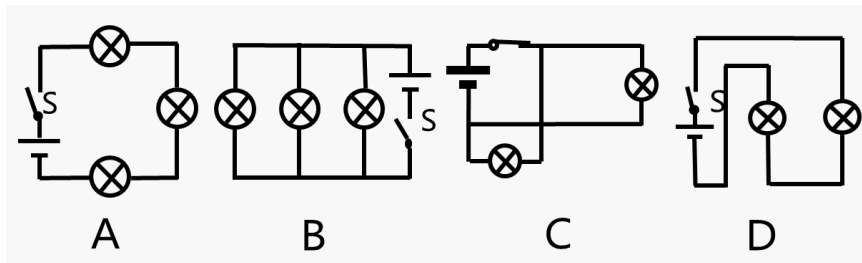


目录：初三物理 (全一册) > 第十五章 > 串联和并联

识别串并联电路的方法 (下) (讲义)

例 1、(多选) 下图所示电路中, 开关 S 闭合后, 三盏灯属于并联电路的是

()



用手机扫码 看完整视频解答

听课笔记