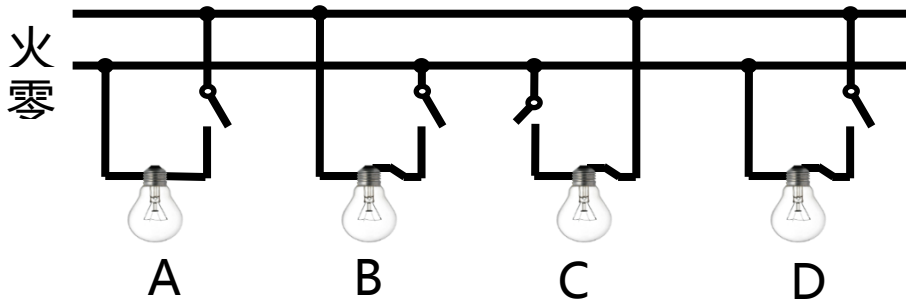


目录：初三物理 (全一册) > 第十九章 > 家庭电路

家庭电路的连接方法 (讲义)

例 1、电可以为我们服务，但如果不注意安全，它能对人造成危害。家庭电路及家用电器在设计安装上都要考虑到安全用电问题。如图所示是小明设计的四盏螺丝口白炽灯的安装图，其中正确的是 ()



用手机扫码 看完整视频解答

听课笔记