

目录：初三物理 (全一册) > 第十五章 > 电流和电路

电路的构成 (讲义)

例 1、下列说法中正确的是 ()

- A. 用导线把开关、电灯等用电器连接起来就组成了一个完整的电路
- B. 电源是电路中供电的装置
- C. 干电池、蓄电池、发电机、电动机都是电源
- D. 用手电筒时，电流方向是由电池的负极经灯泡流向正极



用手机扫码 看完整视频解答

听课笔记