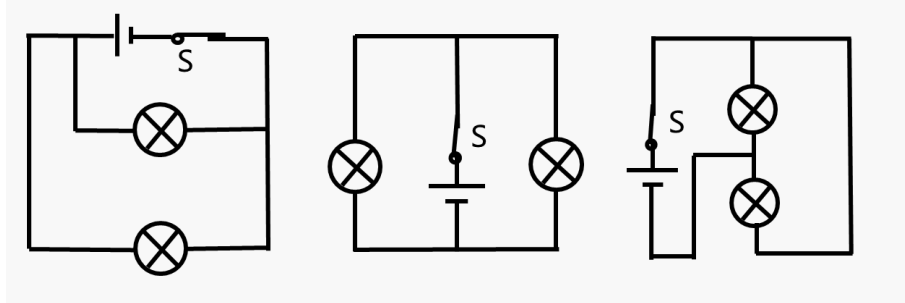



目录：初三物理 (全一册) > 第十五章 > 串联和并联

识别串并联电路的方法 (上) (讲义)

例 1、下面电路是串联还是并联?



例 2、(多选): 下图所示电路中, 开关 S 闭合后, 灯属于并联电路的是()

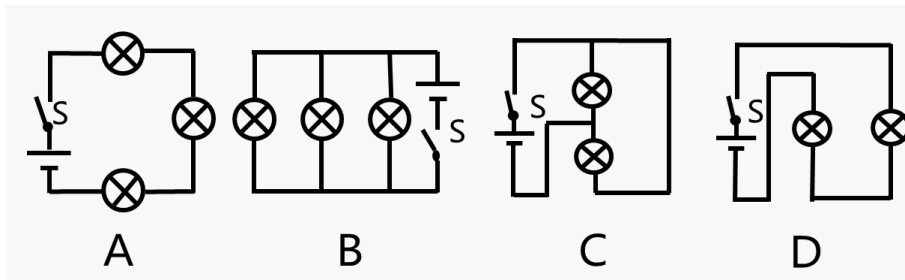

用手机扫码 看完整视频解答

听课笔记