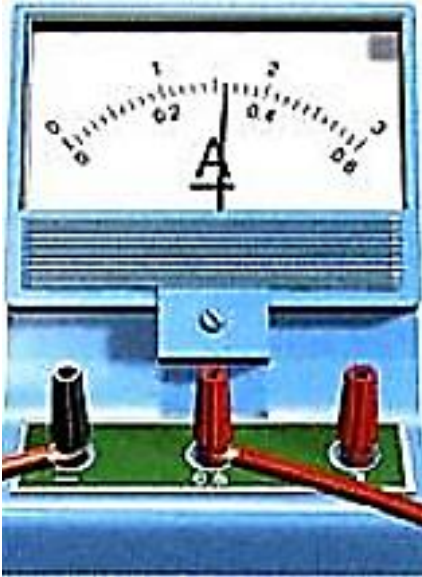



目录：初三物理 (全一册) > 第十五章 > 电流的强弱

## 关于电流表的注意事项 (讲义)

例 1、读出电流表的读数



例 2、读出电流表的读数

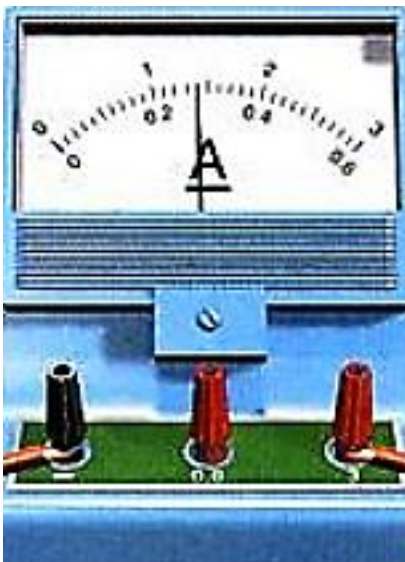

用手机扫码 看完整视频解答

听课笔记

听课笔记

**例 3**、在甲、乙两个电路中，灯泡规格相同，已知：闭合开关后，两电流表指针偏转角度相同，但是甲灯却比乙灯亮很多。这是为什么？通过两盏灯的电流比是多少？

