
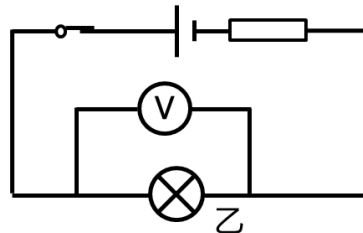


目录: 初三物理 (全一册) > 第十六章 > 电压

## 关于电压表的注意事项 (讲义)

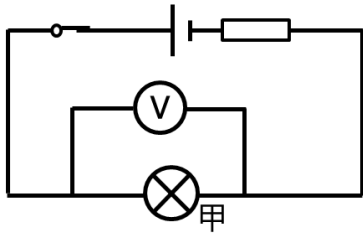**例 1**、如图, 电灯规格都相同, 已知: 闭合开关后, 两电压表指针偏转角度相同, 但是甲灯发光正常, 乙灯发光很微弱。这是为什么? 甲、乙两灯电压之比是多少?



用手机扫码 看完整视频解答

听课笔记