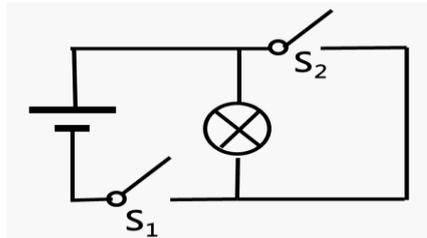


目录：初三物理 (全一册) > 第十五章 > 电流和电路


识别电路的 3 种状态 (讲义)

例 1、下图所示电路：(填通路、断路、短路)

- (1) 当 S_1 断开、 S_2 闭合时，称为_____；
 (2) 当 S_1 闭合、 S_2 断开时，称为_____。




例 2、下图所示电路：当 S_1 、 S_2 都闭合时，称为_____；

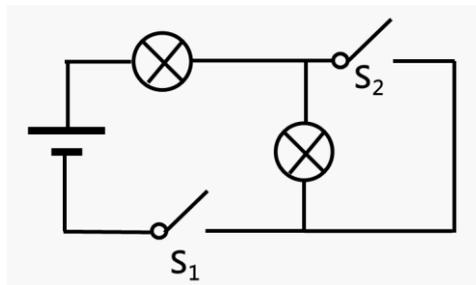

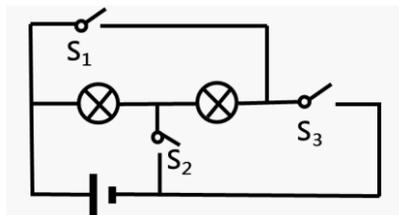例 3、下图所示电路：(填通路、断路、短路)

- 当 S_1 、 S_2 闭合时，称为_____；
 当 S_1 、 S_3 闭合时，称为_____；
 当 S_3 、 S_2 闭合时，称为_____；



用手机扫码 看完整视频解答

听课笔记