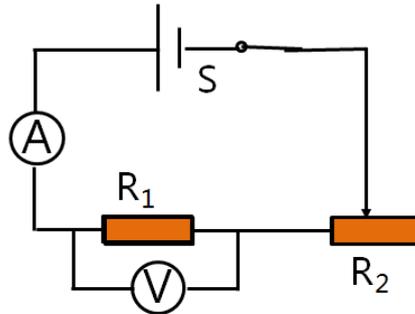



目录：初三物理 (全一册) > 第十七章 > 欧姆定律及其应用

电路的动态分析 (讲义)

例 1、如图所示，当滑片 P 向左移动时，电流表和电压表怎样变化？




例 2、如图，当滑片 P 向左移动时，A 表和 V 表将如何变化。

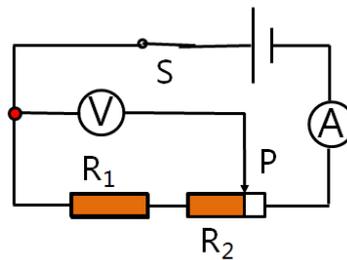

例 3、如图所示，电源电压不变，闭合开关 S，滑动变阻器滑片 P 向右移动过程中，以下说法正确的是 ()

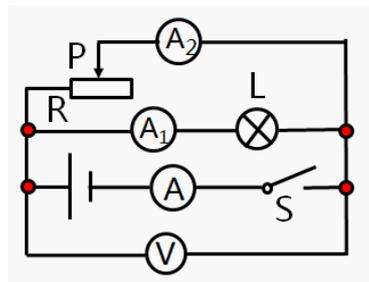- A. A_1 示数变小，V 示数变大
- B. A_2 示数变小，V 示数不变
- C. 灯 L 亮度变暗，A 示数变小
- D. A 示数变大，V 示数不变



用手机扫码 看完整视频解答

听课笔记